
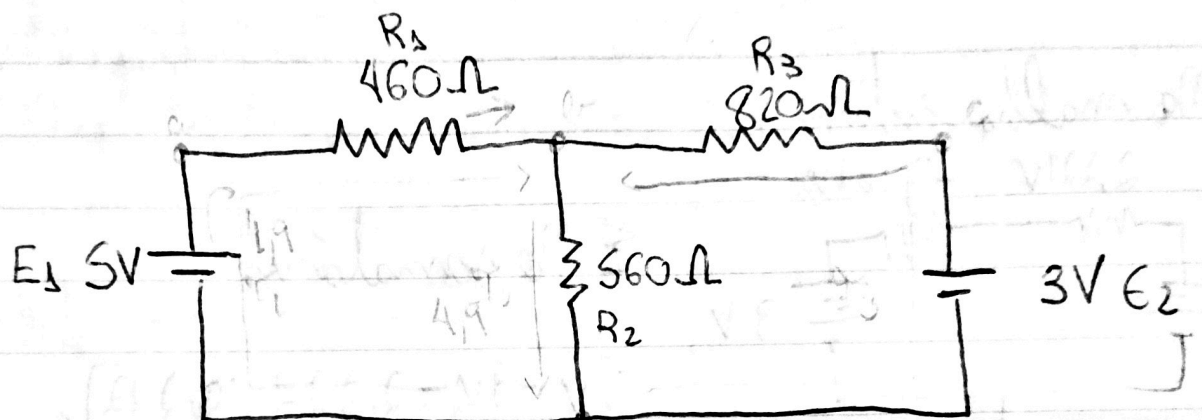


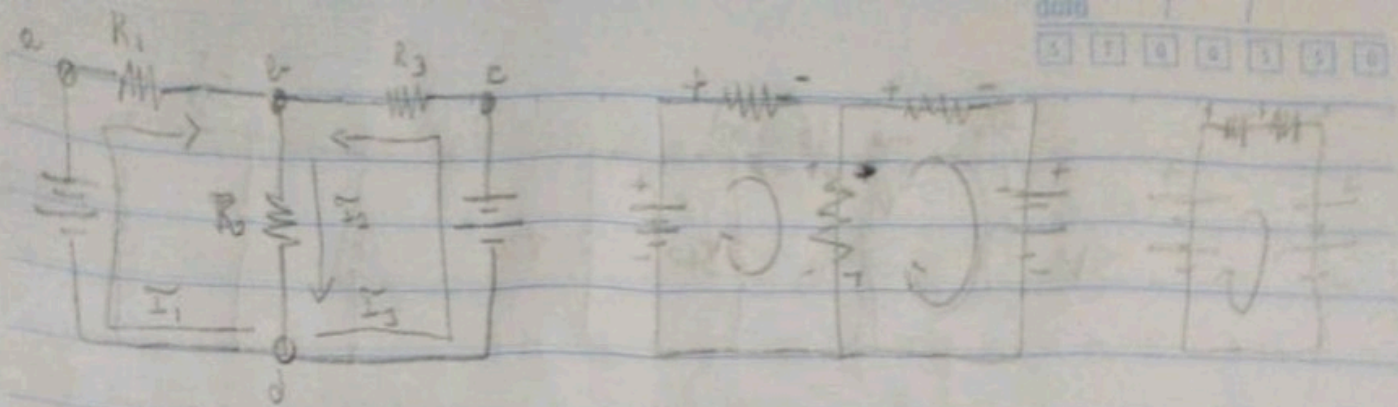Gabriel Cante. 2270234  
 João Carmalho. 2270340  
 Maria Pedrosa. 2150336.



Corrente	Medido (A)	Teórico (A)
$V_1 = 2,02$ $I_1$	$4,72 \text{ m}$	$4,65 \text{ m}$
$V_2 = 2,35$ $I_2$	$5,03 \text{ m}$	$5,1 \text{ m}$
$V_3 =$ $I_3$	$0,31 \text{ m}$	$0,45 \text{ m}$



$$\begin{cases} V_{R_1} + V_{R_2} - E_1 = 0 \\ V_{R_3} - E_2 + V_{R_2} = 0 \\ V_{R_1} + V_{R_3} + E_2 - E_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 R_1 + I_2 R_2 = 5 \\ I_3 R_3 + I_2 R_2 = 5 \\ I_1 R_1 - I_3 R_3 = 5 - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\text{KCL: } I_1 + I_3 - I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = I_1 + I_3$$


$$\Rightarrow I_1 \cdot 460 + (I_1 + I_3) \cdot 560 = 5 \Rightarrow \begin{cases} 1020 I_1 + 560 I_3 = 5 \\ 460 I_1 + 920 I_3 = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1020 I_1 + 560 I_3 = 5 \\ 0 + 567,45 I_3 = -0,2549 \Rightarrow |I_3| \approx +0,45 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{5 - 560 \cdot 0,45 \cdot 10^{-3}}{1020} \approx 4,65 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_2 = (4,65 + 0,45) \text{ mA} = 5,1 \text{ mA}$$

iii) Na malha externa:

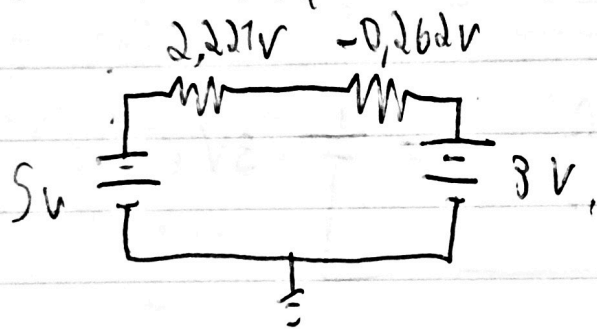


\* No somatório

$$5V - 3V - 2,22 - (-0,262),$$

↳ Aproximadamente zero,

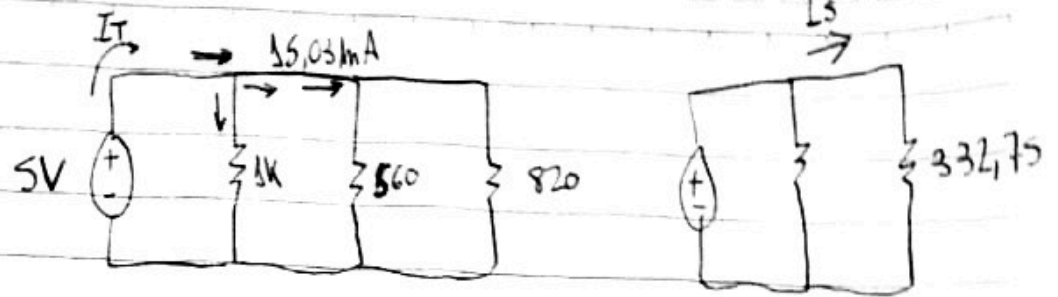Logo a tensão total é de aproximadamente  $(5-3)=2V$ .



$$R_T = R_{s112113} = 249,67 \Omega$$

$$I_T = \frac{5}{249,67} = 20,03 \text{ mA}$$

$$5V = I_1 \cdot 1000 \quad \frac{5}{1000} = 5 \text{ mA}$$

$$5V = I_2 \cdot 560 \quad I_2 = 8,93 \text{ mA}$$

$$5V = I_3 \cdot 820 \quad I_3 = 6,10 \text{ mA}$$

Nodal

$$I_T = I_1 + I_2$$

$$20,03 = 5 + I_2 \quad I_2 = 15,03 \text{ mA}$$

$$I_S = I_2 + I_3$$

$$15,03 = 8,93 + I_3 \quad I_3 = 6,1 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{5}{560} = 8,93 \text{ mA}$$

	Valeur medido (A)	Teorico (A)
$I_1$	4,9 mA	5 mA
$I_2$	8,79 mA	8,93 mA
$I_3$	6,03 mA	6,1 mA