


LAB - Análise de Circuitos

Cristian Andre Sanchez 1940724

Gabriel Enzo Costa 2270234

João Carvalho 2270340

Maria Eduarda Pedrosa 2550336

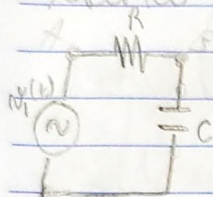

$$v(t) = 3 \sin(377t) \Rightarrow \omega = 377 \text{ rad/s}$$

$$R = 330 \Omega$$

$$C = 10 \mu\text{F}$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{377}{2\pi} \approx 60 \text{ Hz}$$

i)

Medindo no CAPACITOR:

Medindo no RESISTOR

V _{PP}	f	V _{RMS}
3,6 V	16,67 μ	1,25 V

V _{PP}	f	V _{RMS}
2,08 V	16,67 μ	0,74 V

Medindo na Fonte

$$V_{PP} = 5,68 - 3,6 = 2,08 \text{ V}$$

V _{PP}	f	V _{RMS}
5,68 V	16,67 μ	1,99 V

$$V_{RMS} = 1,99 - 1,25 = 0,74 \text{ V}$$

Transformando $v(t)$ na representação fasorial, temos


$$v(t) = 3 \sin(377t) = 3 \cos(377t - 90^\circ) \Rightarrow V(t) = 3 \angle -90^\circ$$

Obtendo a reatância capacitiva, temos

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} j = -\frac{1}{377 \cdot 10 \mu} j \approx -265,25 j \Omega$$

$$R + X_c = 330 + 265,25j$$

Para passar as coordenada polar

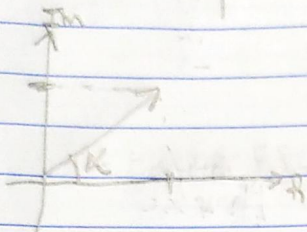

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{co}{ca} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{265,25}{330} \right)$$

$$\alpha = 38,79^\circ$$

$$\underline{38,79}$$

achando a impedancia

$$\sqrt{330^2 + 265,25^2} = 423,39 \Omega$$

juntando

$$Z = 423,39 \underline{38,79^\circ}$$

$$\frac{V}{Z} = I = \frac{3 \angle -90^\circ}{423,39 \underline{38,79^\circ}} = 7,08 \cdot 10^{-3} \underline{-128,79^\circ}$$

$$\hookrightarrow \frac{3}{423,39} \underline{-90 - 38,79}$$

$$V_{rms} = \frac{I}{\sqrt{2}} = \frac{7,08}{\sqrt{2}} = 5,01 \text{ mA}$$

Corrente experimental = $4,33 \cdot 10^{-3} \text{ A}$

u)

$$5 \cos(3500t)$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3500}{2\pi} = 557,0423 \text{ Hz}$$

Medindo no capacitor			Medindo na Resistor		
V_{pp}	P	V_{RMS}	V_{pp}	P	V_{RMS}
9,72V	5,79m	3,34V	7,808V	5,79m	2,746V

Medindo na fonte				
V_{pp}	P	V_{RMS}		
8,72V	5,79m	3,08V	$V_{pp} = 8,72 - 0,912 = 7,808V$	
			$V_{RMS} = 3,08 - 3,34 = 2,746V$	

(I) Transformando $v(t)$ em fasoria

$$5 \angle 0$$

(II) achando impedancia


$$Z = R + X_c =$$

$$X_c = \frac{(2\pi f_c)^{-1}}{\omega} = (\omega c) = (557,07 \cdot 10^{-6}) = 28,57 \mu$$

$$Z = 330 - 28,57j$$

$$\sqrt{330^2 + 28,57^2} = 331,23$$
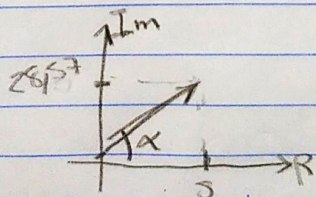
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{28,57}{330}\right) = 4,95$$



$$331,23 \mid 4,953$$


$$I = \frac{V}{Z}$$

$$I = \frac{510}{331,23 \mid 4,95} = \frac{5}{331,23} \mid \frac{0-4,95}{-4,95} = 0,015 \mid -4,95 \quad \#$$

$$I_{RMS} = \frac{I}{\sqrt{2}} = \frac{0,015}{\sqrt{2}} = 0,010 \text{ A}$$

$$I_{\text{experimental}} = 0,00882 \text{ V.}$$

$$u(t) = 3 \sin(337t)$$

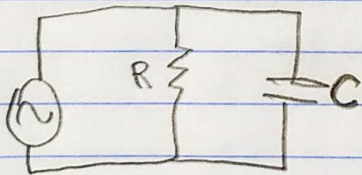

$$I_{\text{exp}} = 5,52 \text{ mA}$$

Medindo no capacitor			Medindo no Resistor		
V_{pp}	φ	V_{RMS}	V_{pp}	φ	V_{RMS}
5,28 V	36,68 m	1,85 V	5,28 V	36,68 m	1,85 V